

**SULIT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK**

**PEPERIKSAAN AKHIR**

**SESI II : 2024/2025**

**DET20123: ELECTRICAL CIRCUITS 2**

**TARIKH : 28 MEI 2025**

**MASA : 8.30 PAGI – 10.30 PAGI (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **ENAM (6)** halaman bercetak.

Bahagian A: Struktur (4 soalan)

Bahagian B: Esei (1 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**

**SECTION A: 80 MARKS**  
**BAHAGIAN A: 80 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.*

**QUESTION 1**

**SOALAN 1**

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLO1 | <p>(a) List <b>FOUR (4)</b> applications where alternating current (AC) is preferred over direct current (DC).</p> <p><i>Senaraikan <b>EMPAT (4)</b> aplikasi di mana arus ulang-alik (AU) lebih dipilih daripada arus terus (AT).</i></p> <p style="text-align: right;">[4 marks]<br/>[4 markah]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CLO1 | <p>(b) Elaborate the process of generating alternating current using a simple AC generator. Include the role of Faraday's Law of Electromagnetic Induction and Lenz's Law in your explanation.</p> <p><i>Terangkan proses penjanaan arus ulang-alik menggunakan penjana AU yang mudah. Sertakan peranan Hukum Faraday bagi Aruhan Elektromagnetik dan Hukum Lenz dalam penerangan anda.</i></p> <p style="text-align: right;">[6 marks]<br/>[6 markah]</p>                                                                                                                                                                                      |
| CLO1 | <p>(c) Consider a sinusoidal voltage expressed by the equation, <math>v = 310 \sin (100\pi t + 30^\circ)</math> V at any time, <math>t</math> seconds. Calculate the peak voltage (<math>V_p</math>), Root Mean Square voltage (<math>V_{rms}</math>), Average voltage (<math>V_{avg}</math>), The instantaneous voltage at <math>t = 5</math> ms and the time at which the voltage first reaches its maximum value.</p> <p><i>Pertimbangkan voltan sinusoidal yang dinyatakan oleh persamaan, <math>v = 310 \sin (100\pi t + 30^\circ)</math> V pada bila-bila masa, <math>t</math> saat. Kira voltan puncak(<math>V_p</math>), Voltan</i></p> |

*punca min kuasa dua ( $V_{pmkd}$ ), Voltan purata ( $V_{purata}$ ), Voltan seketika pada  $t = 5 \text{ ms}$  dan Masa di mana voltan mula mencapai nilai maksimumnya.*

[10 marks]

[10 markah]

## QUESTION 2

### SOALAN 2

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CLO1 | <p>(a) With the aid of phasor diagrams and waveforms, compare the voltage and current relationship for a purely inductive circuit and a purely capacitive circuit.</p> <p><i>Dengan bantuan gambarajah fasor dan bentuk gelombang, bandingkan hubungan voltan dan arus bagi litar aruhan tulen dan litar kemuatan tulen.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>[5 marks]</p> <p>[5 markah]</p>   |
| CLO1 | <p>(b) Interpret the actual power (P), reactive power (Q) and the apparent power (S) in AC circuits using the power triangle and relevant power formula.</p> <p><i>Nyatakan kuasa aktif (P), kuasa reaktif (Q), dan kuasa ketara (S) dalam litar AU menggunakan segitiga kuasa dan formula kuasa yang berkaitan.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>[5 marks]</p> <p>[5 markah]</p>   |
| CLO1 | <p>(c) A coil of negligible resistance and inductance 2 mH is connected in series with a capacitance of 50 pF and a resistance of 36 <math>\Omega</math> across 15V, variable frequency supply. Calculate the resonant frequency, the current at resonance, voltages across inductor at resonance, Q-factor, and bandwidth of the circuit.</p> <p><i>Sebuah gegelung dengan rintangan yang boleh diabaikan dan pearuh 2 mH disambungkan secara siri dengan pemuat 50 pF dan rintangan 36 <math>\Omega</math> merentasi bekalan frekuensi boleh ubah 15V. Kirakan frekuensi salun, arus ketika salun, voltan merentasi pearuh ketika salun, faktor Q, dan lebar jalur bagi litar tersebut.</i></p> | <p>[10 marks]</p> <p>[10 markah]</p> |

**QUESTION 3****SOALAN 3**

- CLO1 (a) List **FOUR (4)** types of transformers.  
*Senaraikan EMPAT (4) jenis pengubah.*  
 [4 marks]  
 [4 markah]
- CLO1 (b) Explain **SIX (6)** characteristics of an ideal transformer.  
*Huraikan secara ringkas ENAM (6) ciri-ciri pengubah unggul.*  
 [6 marks]  
 [6 markah]
- CLO1 (c) A 5:1 stepdown transformer has a full load secondary current of 20 A. A short circuit test for copper loss at full load gives a wattmeter reading of 100 W. If  $R_P$  is  $0.3 \Omega$ , calculate  $R_S$ .  
*Sebuah transformer injak turun 5:1 mempunyai arus sekunder beban penuh 20 A. Ujian litar pintas untuk kehilangan kuprum pada beban penuh memberikan bacaan wattmeter 100 W. Jika  $R_P$  ialah  $0.3 \Omega$ , hitung  $R_S$ .*  
 [10 marks]  
 [10 markah]

**QUESTION 4****SOALAN 4**

- CLO1 (a) Express the resonant frequency equation for the RLC parallel circuit.  
*Tentukan persamaan frekuensi salun bagi litar selari RLC.*  
 5 marks]  
 [5 markah]
- CLO1 (b) A DELTA connection is a type of connection in a three-phase system. Explain the DELTA connection in a three-phase system with the aid of a circuit diagram.

*Sambungan DELTA adalah salah satu jenis sambungan dalam sistem 3 fasa. Terangkan sambungan DELTA di dalam sistem 3 fasa dengan gambar rajah litar yang berkenaan.*

[5 marks]

[5 markah]

CLO1

- (c) A 3-phase star-connected system has a line voltage of 400V and supplies a balanced load. Each phase of the load consists of a resistor of  $10\ \Omega$  connected in series with an inductive reactance of  $5\ \Omega$ . Calculate the phase voltage ( $V_{ph}$ ), phase current ( $I_{ph}$ ) and total power consumed by the system.

*Sistem 3 fasa sambungan bintang mempunyai voltan talian sebanyak 400V dan membekalkan beban seimbang. Setiap fasa beban terdiri daripada rintangan  $10\ \Omega$  yang disambung secara bersiri dengan reaktans teraruh  $5\ \Omega$ . Kirakan voltan fasa, ( $V_{ph}$ ), arus fasa,  $I_{ph}$  dan kuasa aktif keseluruhan yang digunakan oleh sistem.*

[10 marks]

[10 markah]

**SECTION B: 20 MARKS****BAHAGIAN B: 20 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **ONE (1)** essay question. Answer the question.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi **SATU (1)** soalan esei. Jawab soalan tersebut.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**

CLO1

A circuit consists of a  $60\ \Omega$  resistor, a  $30\ \mu\text{F}$  capacitor, and an  $80\ \text{mH}$  inductor connected in parallel, across a  $120\text{V}$ ,  $60\ \text{Hz}$  supply. Calculate the current through the resistor ( $I_R$ ), the inductor ( $I_L$ ), and the capacitor ( $I_C$ ), the total supply current ( $I_T$ ), the total impedance ( $Z_T$ ), the power factor, and the total power consumed by the circuit. Then, draw a current vector diagram to show the phase relationships among the currents.

*Satu litar mengandungi perintang  $60\ \Omega$ , pemuat  $30\ \mu\text{F}$ , dan peraruh  $80\ \text{mH}$  yang disambung secara selari kepada bekalan  $120\text{V}$ ,  $60\ \text{Hz}$ . Kirakan arus melalui perintang ( $I_R$ ), peraruh ( $I_L$ ), dan pemuat ( $I_C$ ), jumlah arus bekalan ( $I_T$ ), jumlah galangan ( $Z_T$ ), faktor kuasa, dan jumlah kuasa yang digunakan oleh litar. Kemudian, lukis gambar rajah vektor arus untuk menunjukkan hubungan fasa di antara arus-arus tersebut.*

[20 marks]

[20 markah]

**SOALAN TAMAT**

## SENARAI FORMULA

|                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_P = \sqrt{2} \times V_{rms}$                    | $v(t) = V_P \sin(\omega t \pm \theta)$                                                                          | $X_L = 2\pi fL$                                                                                                      |
| $I_P = \sqrt{2} \times I_{rms}$                    | $i(t) = I_P \sin(\omega t \pm \theta)$                                                                          | $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$                                                                                            |
| $V_{PP} = 2V_P$                                    | $Z_T = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2}$<br>if $X_L > X_C$ ; $X_{eq} = X_L - X_C$<br>if $X_C > X_L$ ; $X_{eq} = X_C - X_L$ |                                                                                                                      |
| $I_{PP} = 2I_P$                                    | $S = IV$<br>$S = I^2 Z$                                                                                         | $I_T = \frac{V_S}{Z_T}$                                                                                              |
| $V_{rms} = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$                   | $P = IV \cos \theta$<br>$P = I^2 R$                                                                             | $\theta = \cos^{-1} PF$                                                                                              |
| $I_{rms} = \frac{I_P}{\sqrt{2}}$                   | $Q = IV \sin \theta$<br>$Q = I^2  X_C - X_L $                                                                   | $\theta = \tan^{-1} \left( \frac{X_C - X_L}{R} \right)$<br>$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{V_C - V_L}{V_S} \right)$ |
| $V_{ave} = \frac{2V_P}{\pi}$                       | $I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$                                                                            | $\cos \theta = \frac{R}{Z}$                                                                                          |
| $I_{ave} = \frac{2I_P}{\pi}$                       | $Z_T = \frac{V_S}{I_T}$                                                                                         | $V_R = IR$                                                                                                           |
| $T = \frac{1}{f}$<br>$T = \frac{2\pi}{\omega}$     | $\theta = \tan^{-1} \left( \frac{I_C - I_L}{I_R} \right)$                                                       | $V_L = IX_L$                                                                                                         |
| $f = \frac{1}{T}$<br>$f = \frac{\omega}{2\pi}$     | $f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$                                                    | $V_C = IX_C$                                                                                                         |
| $Z_T = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2} = \sqrt{R^2 + 0} = R$ |                                                                                                                 | $BW = f_H - f_L = \frac{f_r}{Q}$                                                                                     |
| $I_T = \frac{V_S}{R}$                              | $f_L = f_r - \frac{BW}{2}$                                                                                      | $f_L = f_r + \frac{BW}{2}$                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\theta = \cos^{-1} PF = \cos^{-1} 1 = 0^\circ$                                                                                                                                                                          | $f_L = f_r + \frac{BW}{2}$                                                    |
| $\theta = \tan^{-1} \left( \frac{X_C - X_L}{R} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{0}{R} \right) = 0^\circ$<br>$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{V_C - V_L}{V_S} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{0}{V_S} \right) = 0^\circ$ | $Q = \frac{X_L}{R} = \frac{f_r}{BW}$                                          |
| $\cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{R} = 1$                                                                                                                                                                            | $\eta = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$                  |
| $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$                                                                                                                                                                                          | $V_2 = \frac{N_2}{N_1} \times V_1$<br>$V_2 = \frac{P_2}{I_2}$                 |
| $Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R} = \frac{V_L}{V_S} = \frac{V_C}{V_S} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{f_r}{BW}$                                                                                                | $V_1 = \frac{N_1}{N_2} \times V_2$<br>$V_1 = \frac{P_1}{I_1}$                 |
| $I_1 = \frac{N_2}{N_1} \times I_2$<br>$I_2 = \frac{V_2}{R_L}$                                                                                                                                                            | $S_1 = S_2$<br>$I_1 V_1 = I_2 V_2$                                            |
| $Z_P = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2}$<br><i>if</i> $X_L > X_C$ ; $X_{eq} = X_L - X_C$<br><i>if</i> $X_C > X_L$ ; $X_{eq} = X_C - X_L$                                                                                            | $P_1 = I_1 V_1$<br>$P_2 = I_2 V_2$ <i>or</i> $P_2 = I_2^2 R_L$<br>$P_1 = P_2$ |
| $Z_P = \frac{V_P}{I_P}$                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| $V_L = V_{RY} = V_{YB} = V_{BR}$<br>$V_L = \sqrt{3} V_P$                                                                                                                                                                 | $V_L = V_{RY} = V_{YB} = V_{BR}$<br>$V_L = V_P$                               |
| $V_P = V_R = V_Y = V_B$<br>$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$                                                                                                                                                                  | $V_P = V_L$                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | $P = 3 I_P V_P \cos \theta$<br>$P = \sqrt{3} I_L V_L \cos \theta$             |
| $I_P = \frac{V_P}{Z_P}$<br>$I_P = I_L$                                                                                                                                                                                   | $I_P = \frac{V_P}{Z_P}$<br>$I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$                       |
| $I_L = I_P$                                                                                                                                                                                                              | $I_L = \sqrt{3} I_P$                                                          |