

**SULIT**



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL**

**PEPERIKSAAN AKHIR**

**SESI DISEMBER 2017**

**DJJ2022 : ELECTRICAL TEHNOLOGY**

**TARIKH : 07 APRIL 2018**

**MASA : 8.30 PAGI – 10.30 PAGI (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **LAPAN (8)** halaman bercetak.

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab SEMUA soalan.*

CLO1  
C1

**QUESTION 1****SOALAN 1**

- (a) List **FOUR (4)** factors that influence the value of resistance and describe any **TWO (2)** of the factors listed.

*Senaraikan EMPAT (4) faktor yang mempengaruhi nilai rintangan dan jelaskan mana-mana DUA (2) faktor yang disenaraikan.*

[6 marks]

[6 markah]

CLO1  
C2

- (b) Referring to Figure 1(b), calculate :

*Merujuk kepada Rajah 1(b), kirakan :*

- i. The current drawn from the source

*Jumlah arus diambil daripada sumber*

[4 marks]

[4 markah]

- ii. The voltage across each resistor

*Voltan merentasi setiap perintang*

[3 marks]

[3 markah]

- iii. The power dissipated by the 5  $\Omega$  resistor

*Kuasa yang dilesapkan oleh perintang 5  $\Omega$*

[3 marks]

[3 markah]

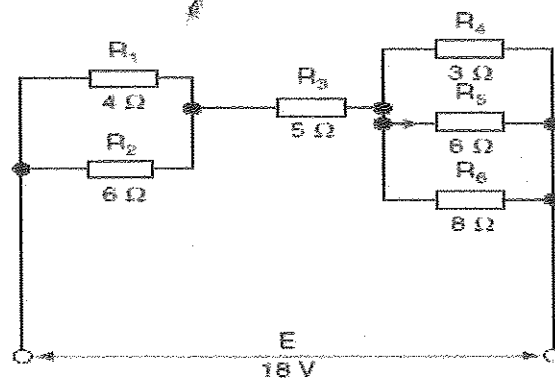


Figure 1(b) / Rajah 1(b)

- (c) Referring to the circuit shown in Figure 1(c), use Kirchhoff's Law to calculate:  
 Berpandukan litar yang ditunjukkan dalam Rajah 1(c), dengan menggunakan Hukum Kirchhoff kirakan :

CLO1  
C3

- i. The current flowing in each branch of the circuit  
 Arus yang mengalir di setiap cawangan litar

[7 marks]

[7 markah]

- ii. The voltage across the  $5\Omega$  resistor.  
 Voltan merentasi perintang  $5\Omega$

[2 marks]

[2 markah]

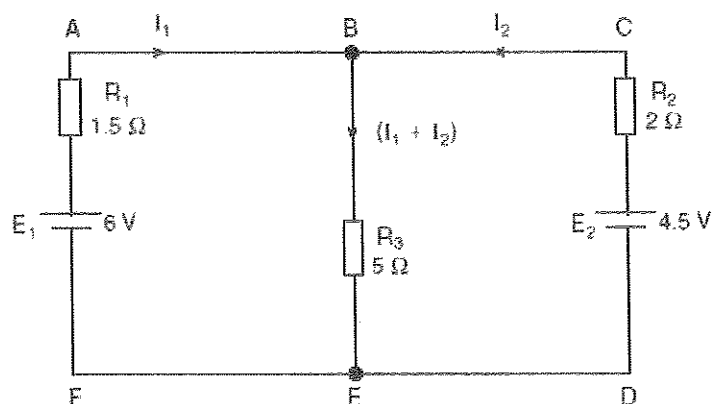


Figure 1(c) / Rajah 1(c)

## QUESTION 2

## SOALAN 2

CLO1  
C1

- (a) List FIVE (5) common types of capacitors used in the industries.

*Senarai LIMA (5) jenis pemuat yang biasa digunakan di industri.*

[5 marks]

[5 markah]

CLO1  
C2

- (b) Express the correct circuit diagram and calculate the total inductance of three inductors of 0.08H, 400mH and 400
- $\mu$
- H which are connected in:

*Zahirkan rajah litar yang betul dan kirakan jumlah kearuhan bagi tiga peraruh 0.08H, 400mH dan 400 $\mu$ H yang disambung secara:*

- i. Series /
- Sesiri*

[4 marks]

[4 markah]

- ii. Parallel /
- Selari*

[4 marks]

[4 markah]

CLO1  
C3

- (c) The RL circuit is the combination between resistor and inductor in series. A resistor of 30
- $\Omega$
- and inductor of 0.1H are connected with 500V, 50Hz AC supply. Calculate :

*Litar RL adalah gabungan antara perintang dan peraruh yang disambung secara sesiri. Perintang dengan nilai rintangan 30 $\Omega$  dan peraruh dengan keraruhan 0.1H disambungkan dengan bekalan AC 500V, 50Hz. Kirakan:*

- i. Impedance, Z /
- Galangan, Z*

[5 marks]

[5 markah]

- ii. Current flown in the circuit, I /
- Arus yang mengalir di dalam litar, I*

[3 marks]

[3 markah]

iii. Phase angle,  $\theta$  / *Sudut fasa,  $\theta$*

[2 marks]

[2 markah]

iv. Power factor,  $\cos \theta$  / *Faktor kuasa,  $\cos \theta$*

[2 marks]

[2 markah]

### QUESTION 3

#### SOALAN 3

CLO 1  
C1

(a) Define Lenz's Law with the aid of a suitable diagram.

*Takrifkan Hukum Lenz dengan bantuan rajah yang bersesuaian.*

[5 marks]

[5 markah]

CLO 1  
C2

(b) Explain the principle of electromagnetic induction with reference to Figure 3(b).

*Terangkan prinsip aruhan electromagnet berpandukan kepada Rajah 3(b).*

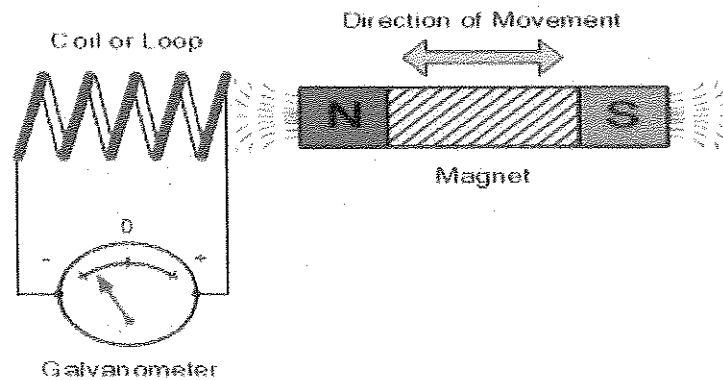


Figure 3(b) / *Rajah 3(b)*

[6 marks]

[6 markah]

CLO 1  
C3

(c) A core of stainless steel of 100cm length and cross section area 5cm<sup>2</sup> is wound with 1500 turns of coil and 5A current flowing through it. The value of  $\mu_r$  is 1200, calculate:

*Teras keluli tahan karat mempunyai panjang 100cm dan luas permukaan 5cm<sup>2</sup> dengan 1500 lilitan dan arus sebanyak 5A mengalir melaluinya. Nilai  $\mu_r$  adalah 1200, kirakan :*

i. Magneto motive force,  $F_m$  / Daya gerak magnet,  $F_m$

[3 marks]

[3 markah]

ii. Magnetic field strength,  $H$  / Kekuatan medan magnet,  $H$

[2 marks]

[2 markah]

iii. Absolute permeability,  $\mu$  / Ketelapan sebenar,  $\mu$

[2 marks]

[2 markah]

iv. Flux density,  $B$  / Ketumpatan fluks,  $B$

[2 marks]

[2 markah]

v. The value of flux,  $\Phi$  / Nilai fluks,  $\Phi$

[2 marks]

[2 markah]

vi. Reluctance,  $S$  / Engganan,  $S$

[3 marks]

[3 markah]

## QUESTION 4

## SOALAN 4

CLO 1  
C1

- (a) State **THREE (3)** types of transformer losses and describe any **TWO (2)** of the types listed.

*Nyatakan TIGA (3) jenis kehilangan pengubah dan terangkan mana-mana DUA (2) jenis yang disenaraikan.*

[5 marks]

[5 markah]

CLO 1  
C3

- (b) A single phase transformer has a voltage ratio of 6:1 and high voltage winding is supplied at 540 V. The secondary winding provides a full load current of 30 A at a power factor of 0.8 lagging. Neglecting losses, determine:

*Pengubah fasa tunggal mempunyai nisbah voltan 6 : 1 dan penggulungan voltan tinggi dibekalkan pada 540 V. Penggulungan sekunder menyediakan arus beban penuh 30 A pada faktor kuasa 0.8 kebelakang. Abaikan kehilangan, tentukan:*

- i. The secondary voltage,  $V_s$

*Voltan sekunder,  $V_s$*

[4 marks]

[4 markah]

- ii. The power supplied to load,  $P_s$

*Kuasa yang dibekalkan pada beban,  $P_s$*

[4 marks]

[4 markah]

- iii. The primary current,  $I_p$

*Arus primer,  $I_p$*

[4 marks]

[4 markah]

CLO 1  
C2

(c) The frequency of the supply to the stator of 8-poles induction motor is 50 Hz and the rotor frequency is 3 Hz. Determine:

*Frekuensi bekalan kepada pemegang motor aruhan 8-kutub adalah 50 Hz dan frekuensi pemutar adalah 3 Hz. Tentukan:*

i. Synchronous Speed,  $N_s$

*Kelajuan segerak,  $N_s$*

[2 marks]

[2 markah]

ii. Percentage of Slip, % S

*Peratusan Slip, % S*

[3 marks]

[3 markah]

iii. Rotor Speed,  $N_r$

*Kelajuan rotor,  $N_r$*

[3 marks]

[3 markah]

SOALAN TAMAT



## DJJ2022- ELECTRICAL TECHNOLOGY

<b>INTRODUCTION TO ELECTRICAL CIRCUITS</b>	<b>ALTERNATING CURRENT CIRCUIT</b>	<b>AC MACHINES</b>																															
$R = \frac{\rho \lambda}{A} \quad V = IR$ $P = IV \quad E = Pt$ $C = \frac{Q}{V}$ <p><b>KIRCHOFF'S LAW</b>  <math>V_j = V_1 + V_2 + V_3</math>  <math>\Sigma I_{IN} = \Sigma I_{OUT}</math>  <math>I_1 = I_2 + I_3</math></p> <p><b>SERIES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;"><math>V_T = V_1 + V_2 + \dots + V_n</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>I_T = I_1 = I_2 = \dots = I_n</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>V_X = \frac{R_X}{R_T} V_T</math></td></tr> </table> <p><b>PARALLEL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;"><math>V_T = V_1 = V_2 = \dots = V_n</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>I_X = \frac{R_T}{R_X} I_T</math></td></tr> </table>	$V_T = V_1 + V_2 + \dots + V_n$	$I_T = I_1 = I_2 = \dots = I_n$	$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n$	$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$	$V_X = \frac{R_X}{R_T} V_T$	$V_T = V_1 = V_2 = \dots = V_n$	$I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n$	$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$	$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$	$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$	$I_X = \frac{R_T}{R_X} I_T$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>RL CIRCUIT</b></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>I = \frac{V}{Z}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>V_L = IX_L</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L}{R} \right]</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}</math></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>RC CIRCUIT</b></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>I = \frac{V}{Z}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>V_C = IX_C</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\theta = -\tan^{-1} \left[ \frac{X_C}{R} \right]</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}</math></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>RLC CIRCUIT</b></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>I = \frac{V}{Z}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>V_L = IX_L \quad V_R = IR</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>V_C = IX_C</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L - X_C}{R} \right]</math></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><math>\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}</math></td></tr> </table>	<b>RL CIRCUIT</b>	$I = \frac{V}{Z}$	$V_L = IX_L$	$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$	$\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L}{R} \right]$	$\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}$	<b>RC CIRCUIT</b>	$I = \frac{V}{Z}$	$V_C = IX_C$	$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$	$\theta = -\tan^{-1} \left[ \frac{X_C}{R} \right]$	$\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}$	<b>RLC CIRCUIT</b>	$I = \frac{V}{Z}$	$V_L = IX_L \quad V_R = IR$	$V_C = IX_C$	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	$\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L - X_C}{R} \right]$	$\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}$	$N_s = \frac{120f}{P} \quad \%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$ $N_r = N_s(1 - S) \quad f_r = Sf$ $E = 2.22 K_d K_p f \Phi Z$ <p><b>TRANSFORMER</b></p> $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p} \quad E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$ $E_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$ <p>Complex Power, S (VA) = VI          Actual Power, P (W) = VI cos θ          Reactive Power, Q (VAR) = VI sin θ</p> <p>I = <math>\frac{\text{Power}}{\text{Voltage}}</math></p> <p>Power losses = Core losses + Ip<sup>2</sup>Rp + Is<sup>2</sup>Rs</p> <p>Output power = Power x power factor</p> <p>Input power = output power + power losses</p> <p>Efficiency, %η = <math>\frac{\text{output power}}{\text{Input power}} \times 100</math></p> <p><b>ELECTROMAGNET</b></p> $H = \frac{Fm}{l} = \frac{NI}{l}$ $B = \frac{\Phi}{A}$ $B = \mu H$ $\mu = \mu_0 \mu_r$ $S = \frac{Fm}{\Phi} @ \frac{l}{\mu A}$
$V_T = V_1 + V_2 + \dots + V_n$																																	
$I_T = I_1 = I_2 = \dots = I_n$																																	
$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$																																	
$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n$																																	
$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$																																	
$V_X = \frac{R_X}{R_T} V_T$																																	
$V_T = V_1 = V_2 = \dots = V_n$																																	
$I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n$																																	
$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$																																	
$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$																																	
$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$																																	
$I_X = \frac{R_T}{R_X} I_T$																																	
<b>RL CIRCUIT</b>																																	
$I = \frac{V}{Z}$																																	
$V_L = IX_L$																																	
$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$																																	
$\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L}{R} \right]$																																	
$\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}$																																	
<b>RC CIRCUIT</b>																																	
$I = \frac{V}{Z}$																																	
$V_C = IX_C$																																	
$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$																																	
$\theta = -\tan^{-1} \left[ \frac{X_C}{R} \right]$																																	
$\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}$																																	
<b>RLC CIRCUIT</b>																																	
$I = \frac{V}{Z}$																																	
$V_L = IX_L \quad V_R = IR$																																	
$V_C = IX_C$																																	
$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$																																	
$\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L - X_C}{R} \right]$																																	
$\text{Cos } \theta = \frac{R}{Z}$																																	